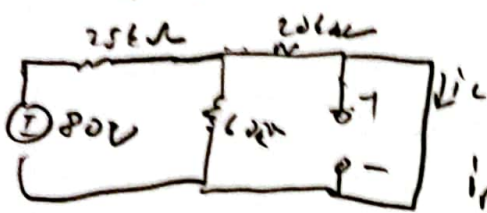


$t \rightarrow 0$ equivalent



$$\frac{+20}{60} + \frac{7}{20} = \frac{U}{60} \Rightarrow R_{eq} = 8\Omega$$

$$i_{R0} = 10 / (25 + 8) = 2\text{mA}$$

$$i_L(0) = \frac{60 \cdot (2\text{mA})}{60 + 20} = 7.5\text{mA}$$

$$V_L(0-) = 0$$

$t = 0+$

$$V_L(0+) = V_L(0-) = 0$$

$$i_L(0+) = i_L(0-) = 7.5\text{mA}$$

$$P_0 = i_R(0) \cdot (25 + 10) + U(0-) = 0$$

$$i_R(0) = \frac{P_0}{R} = 7.77\text{mA} = i_R(0)$$

$$7.77\text{mA} = i_L(0+) + 7.5$$

$$i_L(0+) = 0.27\text{mA}$$

$$V_L(0+) = V_L(0) = 0$$

$$V_L = L \cdot di_L/dt$$

$$di_L(0+)/dt = V_L(0+)/L = 0$$

$$\frac{V_L}{L} = \frac{d i_L}{dt}$$

$$\frac{V_L}{L} = d \cdot$$

$$V_L(0)/L = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{di_L}{dt} = 0$$

$$di_L(0)/dt = 0$$

$$P_0 = i_R R + V_L$$

\downarrow derivative for time

$$0 = L \cdot di_L/dt + dV_L/dt$$

$$\frac{dV_L}{dt} = i_L(\omega) \cdot \frac{L}{C} = 0.278 = 278 \frac{V}{s}$$

$$\frac{di_R}{dt} = -\frac{2}{L} \int i_L(\omega) dt = -278 / 0.5$$

$$\boxed{di_R(\omega) dt = -6.7778 \text{ A/s}}$$

$$i_R \neq i_L + i_C$$

$$di_R(\omega) dt = di_L(\omega) dt + di_C(\omega) dt$$


$$-6.7778 = di_L(\omega) dt + 0 \quad di_L(\omega) dt = -6$$

$$i_R(\omega) - i_L(\omega) = 80/0.5 = 160$$

$$\boxed{i_R(\omega) = 160 + 7.778}$$

$$\boxed{i_L(\omega) = 7.778}$$

8.7.3

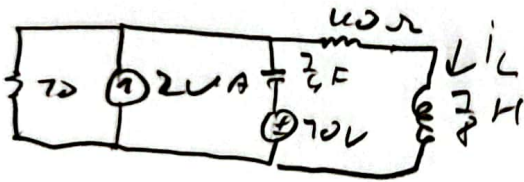

$$V_L = \frac{di_L}{dt}$$

$$V_L(\omega) = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{di_L(\omega)}{dt} = 0}$$

$$i_L(\omega) = 2A$$

$$\frac{dV_L(\omega)}{dt} = \frac{2}{C} = 825$$


$$\boxed{\frac{dV_L(\omega)}{dt} = 825 \text{ V/s}}$$

$$i_L(\omega) = \frac{70 \cdot 200}{400 + 70} = 400 \text{ mA}$$

$$V_L(\omega) = 2 \cdot R_{eq} - 70 = 2 \cdot 8 - 70 = -60 = V_L(\omega)$$

$$V_R(\omega) = 2 \cdot R_{eq} = 16 = V_R(\omega)$$

8.4

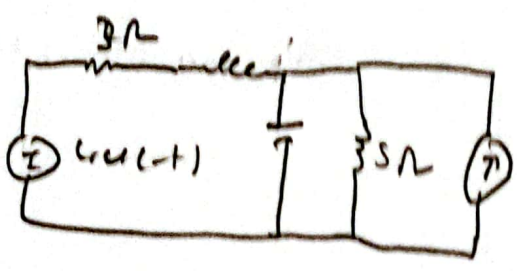


0)

$$i(0^-) = \frac{u(0^-)}{5 + 3} = 0$$

$$V_{OC}(0^-) = -5 \cdot i(0^-) = 2.5V$$
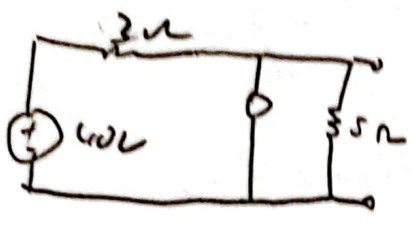
$$\begin{aligned} i(0^+) &= i(0^-) = 0A \\ V(0^+) &= V(0^-) = 2.5V \end{aligned}$$



6)

$$\frac{1_C}{C} = \frac{dC}{dt}$$

$$i_R = \frac{U}{R} = \frac{2.5}{0.5} = 5$$

U_C

$$i(0^+) + 4 = i_C(0^+) + i_R(0^+)$$

$$5 + 4 = i_C(0^+) + 5 \quad i_C(0^+) = 4$$

$$dC(0^+)/dt = 4 / 0.07 = 57.14$$

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{1_C}{C} = \frac{4}{0.07} = 57.14$$

$$\frac{U_C}{L} = \frac{dI}{dt}$$

$$3 i(0^+) + U_L(0^+) + U_C(0^+) = 0$$

$$7.5 + U_L(0^+) + 2.5 = 0$$


$$U_L(0^+) = -10$$

$$d i(0^+)/dt = -10 / 0.25 = -40 A/s$$

$$\frac{-5.4}{0.25} = -21.6$$

$$5(0.25) = 1.25V$$

3.5

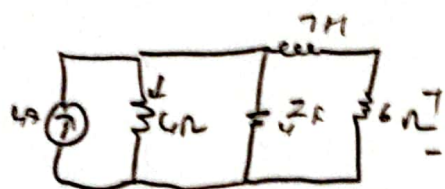

a) $t < 0$ $i_L(t) = 0 \rightarrow i_L(0^-) = 0$ $u_L(0^-) = 0$

$t = 0^+$ $u_L(t) = u$

$u_L(0^+) = 6 i_L(0^+) = 0$

$i_L(0^+) = \frac{u_L(0^+)}{6} = \frac{0}{6} = 0 \text{ A}$

b) $\int_{0^+}^t i_L(\tau) d\tau = \int_{0^+}^t (u_L(\tau) / R) d\tau = \frac{1}{R} \int_{0^+}^t u_L(\tau) d\tau = \frac{1}{R} \int_{0^+}^t u d\tau$


$\frac{di_L}{dt} = (7/4) / 0.25 \text{ A/s} = 7 \text{ A/s} = \frac{di_L(0^+)}{dt}$

$u = 6 \text{ V}$ $du/dt = 6 di_L/dt$ $du/dt = 6 \cdot 7 \text{ V/s} = 42 \text{ V/s}$

c) $i_L(0) = \frac{6 \cdot 6}{7} = 5.14$

$u_L(0) = 6(4 - 5.14) = -7.6 \text{ V}$

8.6

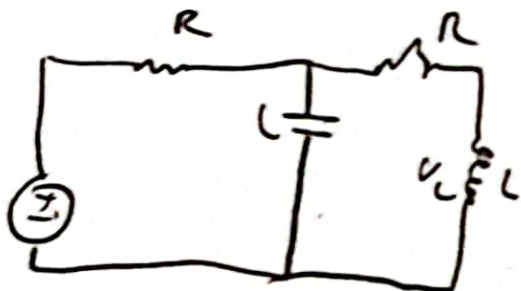

$t < 0$ $i(0)$ $v_L(0) = 0$
 0/

$$v_R(0^+) = R i(0^+) = 0$$

$$v_L(0^+) = 0$$

b)

$$i_L =$$

$$i_L(0^+) = \frac{v_s}{R_s}$$

$$\frac{v_s}{R_s} = \frac{v_s}{R_s}$$

c)

$$v_R(\infty) = \frac{R}{R+R_s} v_s$$

$$v_L(\infty) = 0$$